

LAB 03

DECODER 2-2-4:

VERILOG CODE:


```
) module Decoder224(  
    input En,  
    input In1,  
    input In0,  
    output Out3,  
    output Out2,  
    output Out1,  
    output Out0  
);  
    assign Out3 = ~(En & In1 & In0 );  
    assign Out2 = ~(En & In1 & (~In0));  
    assign Out1 = ~(En & (~In1) & In0);  
    assign Out0 = ~(En & (~In1) & (~In0));  
  
) endmodule
```

DECODER 3-2-8:


VERILOG CODE:

```
module Decoder328(  
    input In2,  
    input In1,  
    input In0,  
    output Out7,  
    output Out6,  
    output Out5,  
    output Out4,  
    output Out3,  
    output Out2,  
    output Out1,  
    output Out0  
);  
    Decoder224 I1 (~In2, In1, In0, Out3, Out2, Out1, Out0);  
    Decoder224 I2 (.En(In2), .In1(In1), .In0(In0), .Out3(Out7), .Out2(Out6), .Out1(Out5), .Out0(Out4));  
endmodule
```

WAVEFORM:

 

RTL:

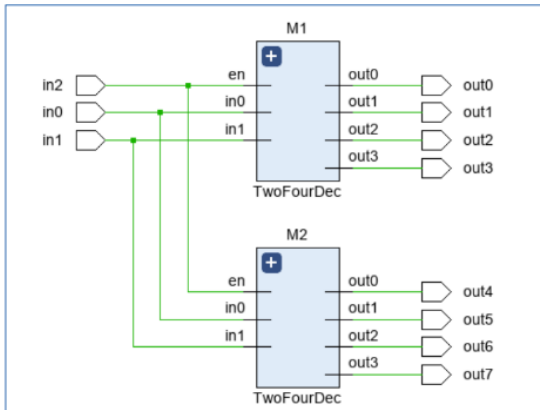

TESTBENCH CODE:

```
module decoder328_testbench;
    reg In2;
    reg In1;
    reg In0;
    wire Out7;
    wire Out6;
    wire Out5;
    wire Out4;
    wire Out3;
    wire Out2;
    wire Out1;
    wire Out0;
    Decoder328 uut(
        .In2(In2),
        .In1(In1),
        .In0(In0),
        .Out7(Out7),
        .Out6(Out6),
        .Out5(Out5),
        .Out4(Out4),
        .Out3(Out3),
        .Out2(Out2),
        .Out1(Out1),
        .Out0(Out0)
    );
    initial begin
        In2=1;
        In1 = 0;
        In0 = 0;
        #100;
        In2=1;
        In1 = 0;
        In0 = 1;
        #100;
        In2=1;
        In1 = 1;
        In0 = 0;
        #100;
        In2=1;
        In1 = 1;
        In0 = 1;
        #100;
        end
endmodule
```


FULL ADDER:

```
module FullAdder(  
    input A,  
    input B,  
    input Cin,  
    output S,  
    output Cout  
);  
  
    HalfAdder g1 (.A(A),.B(B),.S(B),.C(p));  
    HalfAdder g2 (.A(S),.B(Cin),.S(S),.C(q));  
    assign cout = p | q ;  
endmodule
```


Test bench:

```
module fulladder_tb;  
    // Inputs  
    reg a;  
    reg b;  
    reg cin;  
  
    // Outputs  
    wire s;  
    wire cout;  
    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)  
    FullAdder2 uut (  
        .a(a),  
        .b(b),  
        .s(s),  
        .cin(cin),  
        .cout(cout)  
    );  
    initial begin  
        // Initialize Inputs  
        a = 0;  
        b = 0;  
        cin = 0;  
  
        // Wait 100 ns for global reset to finish  
        #100;  
        a = 0;  
        b = 1;  
        cin = 0;  
  
        // Wait 100 ns for global reset to finish  
        #100;  
        a = 1;  
        b = 0;  
        cin = 1;  
  
        // Wait 100 ns for global reset to finish  
        #100;  
        a = 1;  
        b = 1;  
        cin = 1;  
  
        // Wait 100 ns for global reset to finish  
        #100;  
  
        // Add stimulus here  
        end  
endmodule
```

RTL:

 

WAVEFORM:

 


LAB04

DATA FLOW LEVEL

VERILOG CODE:

WAVEFORM:

 

TEST BENCH CODE:

```

module LAB4_DATAFLOW_testbench;
    reg x1;
    reg x2;
    reg x3;
    wire e;

    LAB4_DATAFLOW uut(
        .x1(x1),
        .x2(x2),
        .x3(x3),
        .e(e)
    );
    initial begin

```

```

        x1=0;
        x2 = 0;
        x3 = 0;

        #100;
        x1=0;
        x2 = 1;
        x3 = 1;

```

```

        #100;
        x1=0;
        x2 = 1;
        x3 = 0;

```

```

        #100;
        x1=1;
        x2 = 1;
        x3 = 1;

```

```

        #100;
        End

```

